

BÀI TẬP MẠCH TUẦN TỰ - MÁY TRẠNG THÁI**Sách Principle of Digital Design**6.1 a) Width 5ns and Period 20ns

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \cdot 10^{-9}} = 50 \text{ MHz}$$

$$\text{Duty Circle} = \frac{\text{Width}}{\text{Period}} = \frac{5}{20} = 25\%$$

b) Width 10ns and Period 100ns


$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{100 \cdot 10^{-9}} = 10 \text{ MHz}$$

$$\text{Duty Circle} = \frac{\text{Width}}{\text{Period}} = \frac{10}{100} = 10\%$$

c) Width 100ns and Period 1ns



$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{10^{-9}} = 1 \text{ GHz}$$

$$\text{Duty Circle} = \frac{\text{Width}}{\text{Period}} = \frac{100}{1 \text{ (GHz)}} = 10000\%$$

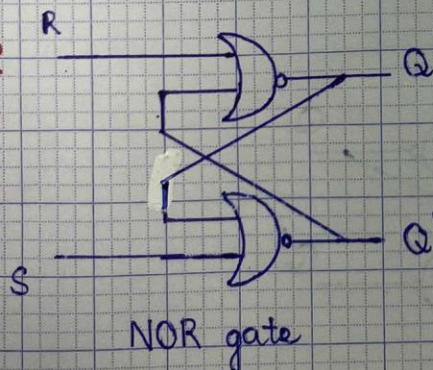
6.3



Bảng sự thật

S	R	Q	Q'
0	0	Q _{last}	Q' _{last}
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

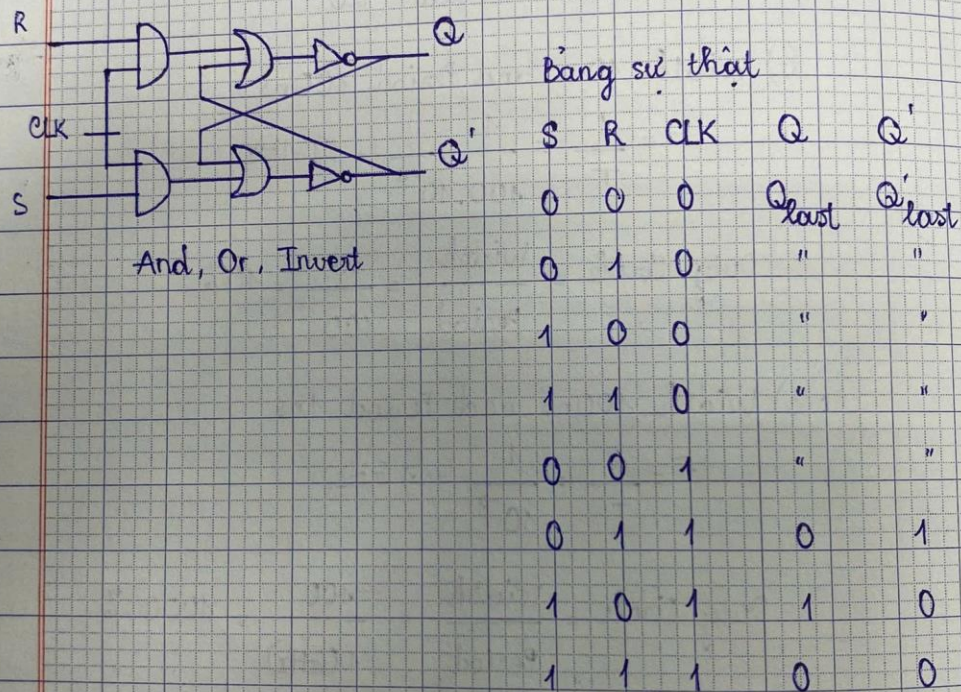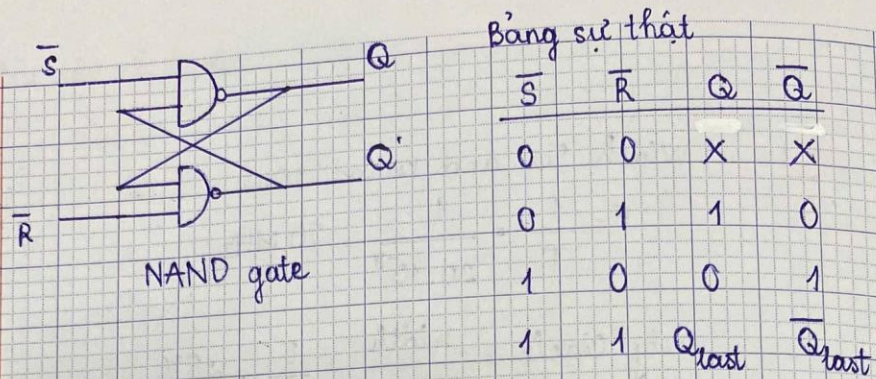

6.4

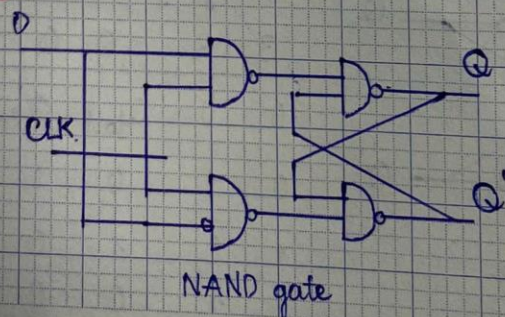

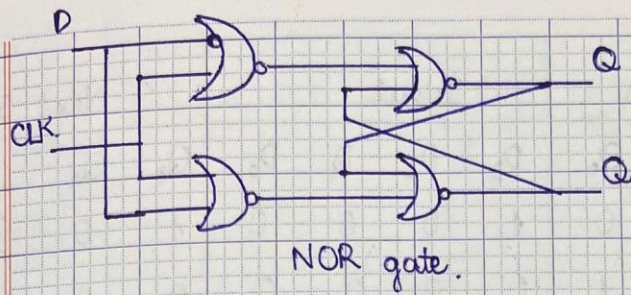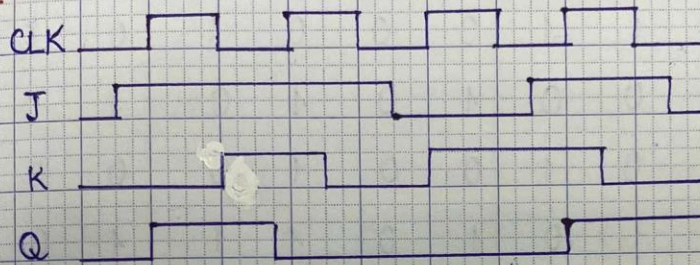6.66.7

$$\text{FF-D: } Q_{\text{next}} = D$$

$$\text{FF-T: } Q_{\text{next}} = TQ' + T'Q$$

$$\text{FF-SR: } Q_{\text{next}} = S + R'Q$$

$$\text{FF-JK: } Q_{\text{next}} = JQ' + K'Q$$

6.9



$$D_3 = Q_0'$$

$$D_2 = Q_3$$

$$D_1 = Q_2$$

$$D_0 = Q_1$$

Current State				Input				Next State			
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1

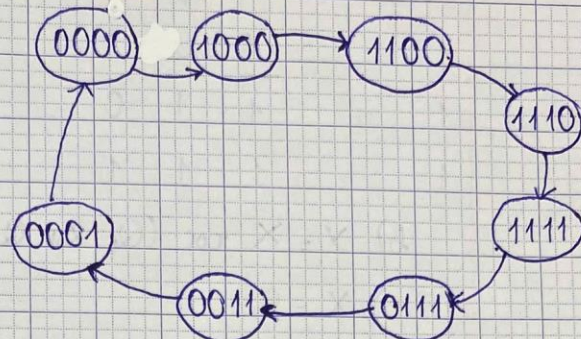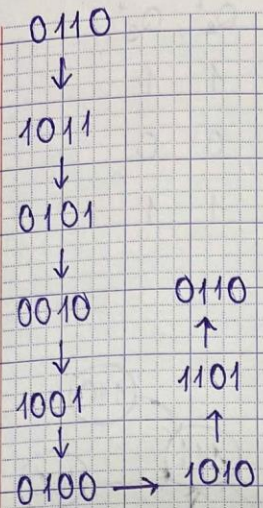

610


a)

X	Q_1	Q_2	Q_3	Q_1^+	Q_2^+	Q_3^+	Y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0


X	Q_1	Q_2	Q_3	Q_1^+	Q_2^+	Q_3^+	Y
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

$$b) Y = X \text{ xor } (Q_1 \text{ xor } Q_3)$$

$$c) X = 0$$

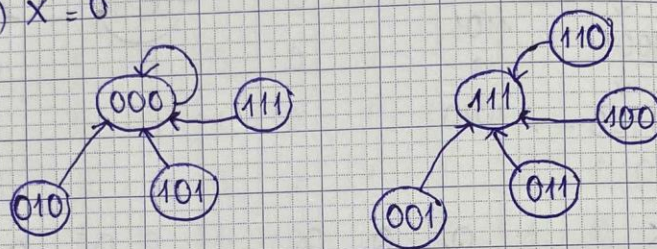

$$X = 1$$

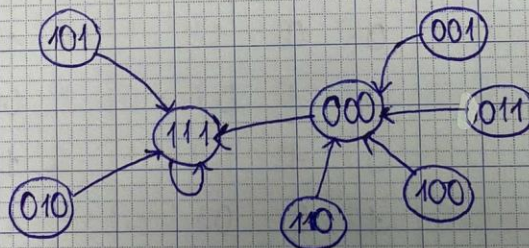

6.11

$$a) T = Q \cdot Q_n' + Q' \cdot Q_n = Q \oplus Q_n$$

$$b) T_0 = (D \oplus Q_0 \oplus Q_1)'$$

$$T_1 = D \oplus Q_0 \oplus Q_1 = T_0'$$

D	Q ₀	Q ₁	T	Q _{0n}	Q _{1n}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

$$Q_{0n} = D'Q_1 + Q_0'Q_1 + DQ_1'$$

$$= D \otimes Q_1 + Q_0'Q_1$$

$$Q_{1n} = D'Q_0' + D'Q_1'$$

c) $Y_1 = Q_0, Y_0 = Q_1$

Q ₁	Q ₀	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	1

